

Diego A. Méndez

19073

Sección 22

Laboratorio #02

[01]

$$Y = (\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$$

A	B	\bar{A}	\bar{B}	$\bar{A} \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	$(\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$	Y
0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1

$$Y = (\bar{A} \cdot \bar{B}) + (A \cdot B)$$

A	B	\bar{A}	\bar{B}	$\bar{A} \cdot \bar{B}$	$A \cdot B$	$(\bar{A} \cdot \bar{B}) + (A \cdot B)$	Y
0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0

[02]

Foto

[03]

Es una compuerta NOT debido a que cuando entra Low sale High y viceversa

(0, 2.7)V

(3, 5)V

(0, 1.5)V

(4, 5)V



NM_H = 1V

NM_H = 1V

V_{IL} 2.7V V_{OL} = 1.5V

NM_L = 1.2V

NM_L = 1.2V

V_{IH} 3V V_{OH} = 4V

Q4

$$(A \cdot B) + (\overline{C+D}) = Y_1 \quad Y_1 = (A \cdot B) + (\overline{C+D})$$

$$(\overline{C+D}) \oplus (\overline{E \cdot F}) = Y_2 \quad Y_2 = (\overline{C+D}) \oplus (\overline{E \cdot F})$$

Q5

$$(A \cdot C \cdot D)$$

$$(A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}$$

$$\overline{B}$$


$$Y_1 = \frac{[(A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}] \oplus [(A+C) + \overline{B} + (A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}]}{[(A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}] \oplus [(A+C) + \overline{B} + (A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}]}$$

$$(A+C)$$

$$(A+C) + \overline{B} + (A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}$$

A	B	C	D	\overline{B}	$(A \cdot C \cdot D)$	$(A+C)$	$(A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}$	$(A+C) + \overline{B} + (A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}$	$[(A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}] \oplus [(A+C) + \overline{B} + (A \cdot C \cdot D) \oplus \overline{B}]$
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1

Ejercicio 02

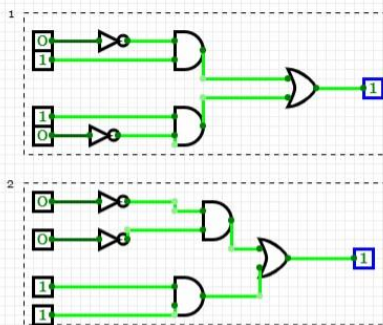

Ejercicio 6

