 


Ejercicio 1|

Estado	Codificación	Estado Actual	A	B	Estado Futuro	Y	S1	S0	A	B	S'1	S'0	Y
S0	00	S0	0	x	S0	0	0	0	0	x	0	0	0
S1	01	S0	1	x	S1	0	0	0	1	x	0	1	0
S2	10	S1	x	0	S0	0	0	1	x	0	0	0	0
		S1	x	1	S2	0	0	1	x	1	1	0	0
		S2	1	1	S2	1	1	0	1	1	1	0	1
		S2	0	0	S0	0	1	0	0	0	0	0	0
		S2	0	1	S0	0	1	0	0	1	0	0	0
		S2	1	0	S0	0	1	0	1	0	0	0	0

Term	S1	S0	A	B	=>	S'1	S'0	Y
0	0	0	0	0		0	0	0
1	0	0	0	1		0	0	0
2	0	0	1	0		0	1	0
3	0	0	1	1		0	1	0
4	0	1	0	0		0	0	0
5	0	1	0	1		1	0	0
6	0	1	1	0		0	0	0
7	0	1	1	1		1	0	0
8	1	0	0	0		0	0	0
9	1	0	0	1		0	0	0
10	1	0	1	0		0	0	0
11	1	0	1	1		1	0	1
12	1	1	0	0		X	X	X
13	1	1	0	1		X	X	X
14	1	1	1	0		X	X	X
15	1	1	1	1		X	X	X





Functi...	Inputs	Outputs	True	False	DC	PI	Gates
S'1-Y	4	3	3, 2, 1	9, 10,...	4, 4, 4	4	Not mapped

S1	S0	A	B	=>	S'1	S'0	Y
X	1	X	1		1		
1	X	1	1		1		
0	0	1	X		1		
1	X	1	1			1	

Entered by truthtable:
 $S'1 = S1' S0 A' B + S1' S0 A B + S1 S0' A B;$
 $S'0 = S1' S0' A B' + S1' S0' A B;$
 $Y = S1 S0' A B;$


Minimized:
 $S'1 = S0 B + S1 A B;$
 $S'0 = S1' S0' A;$
 $Y = S1 A B;$

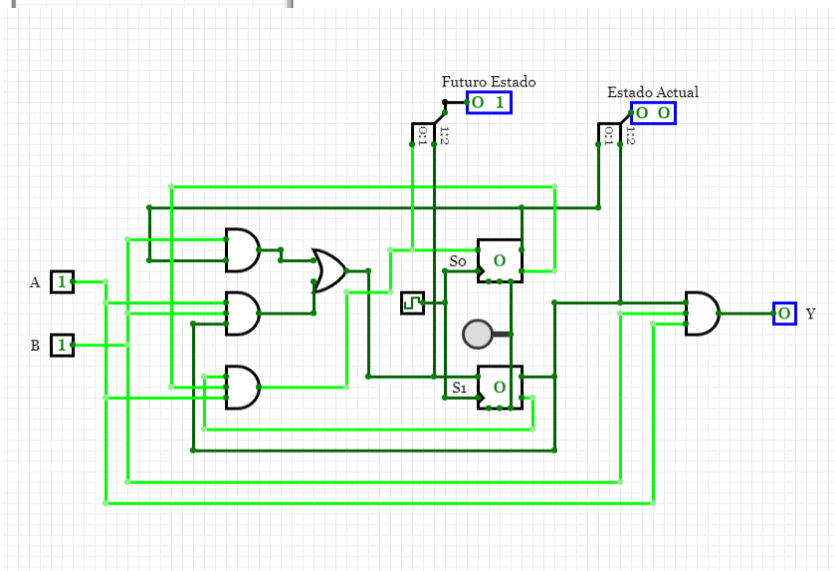

 

Ejercicio 3

Número	Codificación Gray
0	000
1	001
2	011
3	010
4	110
5	111
6	101
7	100

 


Estado Actual

A

Estado Futuro

000	1	001
001	1	011
011	1	010
010	1	110
110	1	111
111	1	101
101	1	100
100	1	000
000	0	100
100	0	101
101	0	111
111	0	110
110	0	010
010	0	011
011	0	001
001	0	000

Term	A	S2	S1	S0	=>	S'2	S'1	S'0
0	0	0	0	0		1	0	0
1	0	0	0	1		0	0	0
2	0	0	1	0		0	1	1
3	0	0	1	1		0	0	1
4	0	1	0	0		1	0	1
5	0	1	0	1		1	1	1
6	0	1	1	0		0	1	0
7	0	1	1	1		1	1	0
8	1	0	0	0		0	0	1
9	1	0	0	1		0	1	1
10	1	0	1	0		1	1	0
11	1	0	1	1		0	1	0
12	1	1	0	0		0	0	0
13	1	1	0	1		1	0	0
14	1	1	1	0		1	1	1
15	1	1	1	1		1	0	1

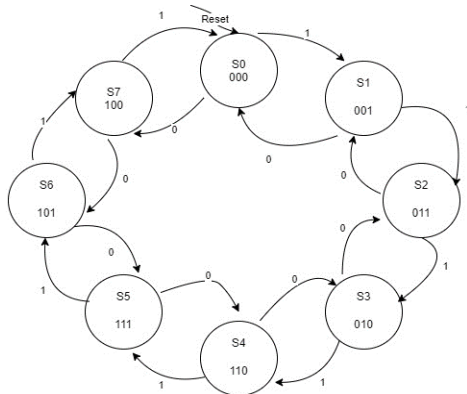

Funci...	Inputs	Outputs	True	False	DC	PI	Gates
S'1-Y	4	3	3,2,1	9,10...	4,4,4	4	Not mapped
S'2-S'0	4	3	8,8,8	8,8,8	0,0,0	10	Not mapped

A	S2	S1	S0	=>	S'2	S'1	S'0
X	1	X	1		1		
1	X	1	0		1		
0	X	0	0		1		
X	X	1	0		1		
0	1	X	1		1		
1	0	X	1		1		
1	1	1	X		1		
0	0	1	X		1		
0	1	0	X		1		
1	0	0	X		1		

Entered by truthtable:

$$S'2 = A' S2' S1' S0' + A' S2 S1' S0' + A' S2 S1' S0 + A' S2 S1 S0' + A' S2 S1 S0$$


$$S'1 = A' S2' S1 S0' + A' S2 S1' S0 + A' S2 S1 S0' + A' S2 S1 S0$$

$$S'0 = A' S2' S1 S0' + A' S2 S1 S0 + A' S2 S1 S0' + A' S2 S1 S0$$

Minimized:

$$S'2 = S2 S0 + A S1 S0' + A' S1' S0'$$

$$S'1 = S1 S0' + A' S2 S0 + A S2' S0$$
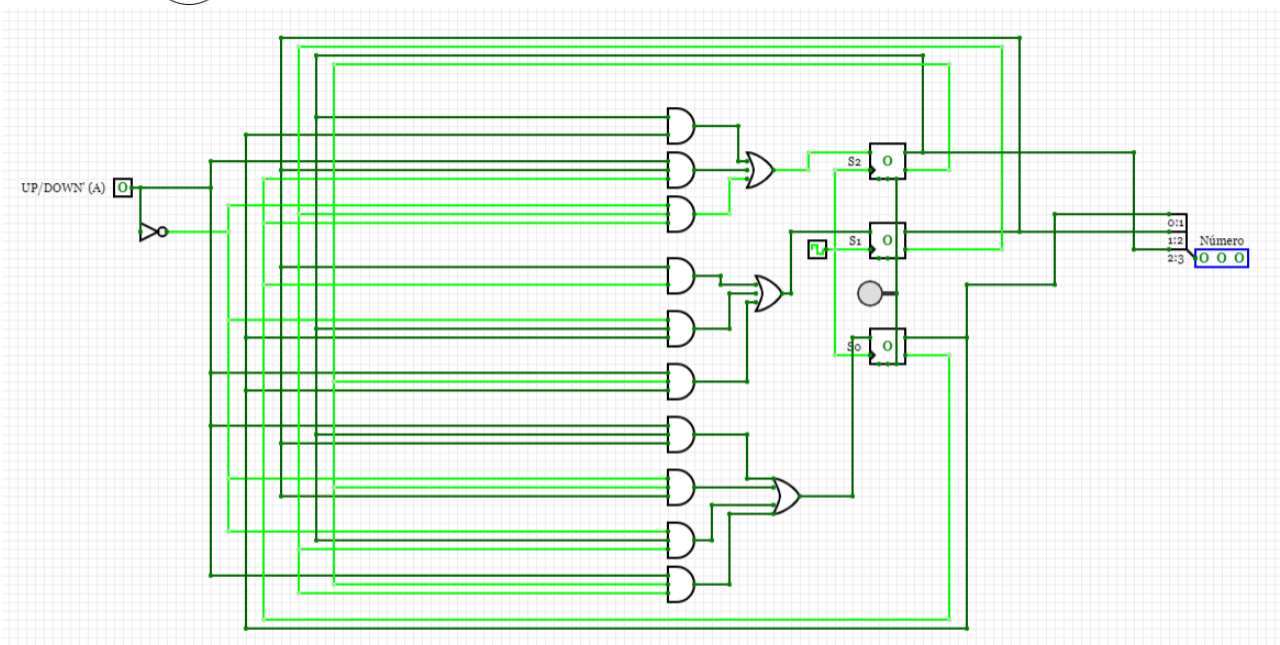
$$S'0 = A S2 S1 + A' S2' S1 + A' S2 S1' + A S2' S1'$$


Ejercicio 4

Los Blocking Statements deben ser ejecutados antes de poder proseguir con el resto de la programación, es decir, que no permite que los statements sean ejecutados en paralelo. Mientras que los NonBlocking Statements permiten que el resto de la programación sea ejecutado al mismo tiempo que el NonBlocking Statement se ejecuta, es decir que permite la ejecución en paralelo.

Ejemplo Blocking

Son los comandos que hemos utilizado en laboratorios anteriores

```
// Products of sum
or U4 (out01,inA,outBN,inC,inD);
or U5 (out02,inA,outBN,inC,outDN);
or U6 (out03,inA,outBN,outCN,inD);
or U7 (out04,inA,outBN,outCN,outDN);
or U8 (out05,outAN,inB,inC,outDN);
or U9 (out06,outAN,inB,outCN,outDN);
or U10 (out07,outAN,outBN,inC,inD);
or U11 (out08,outAN,outBN,inC,outDN);
or U11 (out09,outAN,outBN,outCN,outDN);

and UR(outres,out01,out02,out03,out04,out05,out06,out07,

initial begin

    $display("A B C D| Y");
    $display("-----");
    $monitor("%b %b %b %b %b",inA,inB,inC,inD,outres);
    inA=0; inB=0; inC=0; inD=0;
    #1 inA=0; inB=0; inC=0; inD=1;
    #1 inA=0; inB=0; inC=1; inD=0;
    #1 inA=0; inB=0; inC=1; inD=1;
    #1 inA=0; inB=1; inC=0; inD=0;
    #1 inA=0; inB=1; inC=0; inD=1;
    #1 inA=0; inB=1; inC=1; inD=0;
```

Unblocking

```
//hacemos que el reset haga q
if (reset) begin
    Q <= 0;
end
//Hacemos que Q se vuelva D
else
    Q <= D;
end
```

Ejercicio 5

```
//Diego A. Méndez
//Ejercicio 5

//FlipFlop 4 Bits
module ffd(input clk, reset, set,
           input[3:0] D,
           output reg[3:0] Q);

    always @(posedge clk, posedge reset, posedge set) begin
        //Hacemos que el reset haga Q = 0000
        if (reset) begin
            Q <= 4'b0;
        end
        //Hacemos que el set haga Q=1111
        else if (set) begin
            Q <= 4'b1111;
        end
        //Hacemos que Q se vuelva D
        else
            Q <= D;
        end
    end
endmodule
```

```
module testbench();

    reg clk, reset, set;
    reg[3:0] D;
    wire[3:0] Q;

    always
    begin
        #1 clk <= 1; set<=0 ;#1 clk<=0; set<=1;
    end

    ffd U1(clk, reset, set, D, Q);

    initial begin //iniciamos el mux8_1
        $display(" ");
        $display(" ");
        $display(" ");
        $display("CLK | RST | ST | D | Q");
        $display("-----");
        $monitor("%b | %b | %b | %b | %b",clk ,reset, set, D, Q);

        reset<=0;
        #1 D<=000;
        #1 D<=001;
        #1 D<=010;
        #1 D<=011;
    end
```


```
        $display(" ");
        $display("CLK | RST | ST | D | Q");
        $display("-----");
        $monitor("%b | %b | %b | %b | %b",clk ,reset, set, D, Q);

        reset<=0;
        #1 D<=000;
        #1 D<=001;
        #1 D<=010;
        #1 D<=011;
        #1 D<=100;
        #1 D<=101;
        #1 D<=110;
        #1 D<=111;
        #1 reset<=1;
        #1 reset<=0;

    end

    initial
    #10 $finish;

    initial begin
        $dumpfile("FFD_tb.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);
    end
endmodule
```

 

Ejercicio 1

```
//Diego A. Méndez
//Ejercicio 1

//FlipFlop del ejercicio 5
module ffd(input clk, reset, input D, output reg Q);

    always @(posedge clk, posedge reset) begin
        //Hacemos que el reset haga Q = 0
        if (reset) begin
            Q <= 0;
        end
        //Hacemos que Q se vuelva D
        else
            Q <= D;
        end
    end
endmodule

//Modulo para FSM
module FSM(input wire A, B, clk, reset, output Y);
    wire Sf1, Sf0;
    wire S1, S0;
    //Registramos los cables de estado
```

```
// conectamos los flip flops
ffd U1(clk, reset, Sf1, S1);
ffd U2(clk, reset, Sf0, S0);

endmodule
```

```
//Diego A. Méndez
//TestBench Ejercicio5

module testbench();

    reg clk, reset;
    reg A, B;
    wire Y;

    //Iniciamos el clock
    always
    begin
        clk <= 0; reset<=0; #1 clk<=1; #1;

    end
    //Llamamos al modelo FSM
    FSM U1(A, B, clk, reset, Y);

    initial begin //iniciamos el display
        $display(" ");
```

```
$display(" ");
$display("CLK | RST | A | B | Y");
$display("-----");
$monitor("%b | %b | %b | %b | %b",clk ,reset, A, B, Y);
    A=0; B=0;
    #2 A=0; B=1;
    #2 A=1; B=0;
    #2 A=1; B=1;
    #2 A=0; B=0;
    #2 A=0; B=1;
    #2 A=1; B=0;
    #2 A=1; B=1;
    #2 A=1; B=1;
    //
    // #2 reset=1;


end

initial
    #10 $finish;
```

```
---> WARNING: no PCF file found (.pcf)

iverilog -o FSM_tb.out -D VCD_OUTPUT=FSM_tb C:/Users/diego/.apios
FSM.v FSM_tb.v
vvp FSM_tb.out

CLK | RST | A | B | Y
-----
VCD info: dumpfile FSM_tb.vcd opened for output.
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
gtkwave FSM_tb.vcd FSM_tb.gtkw
```

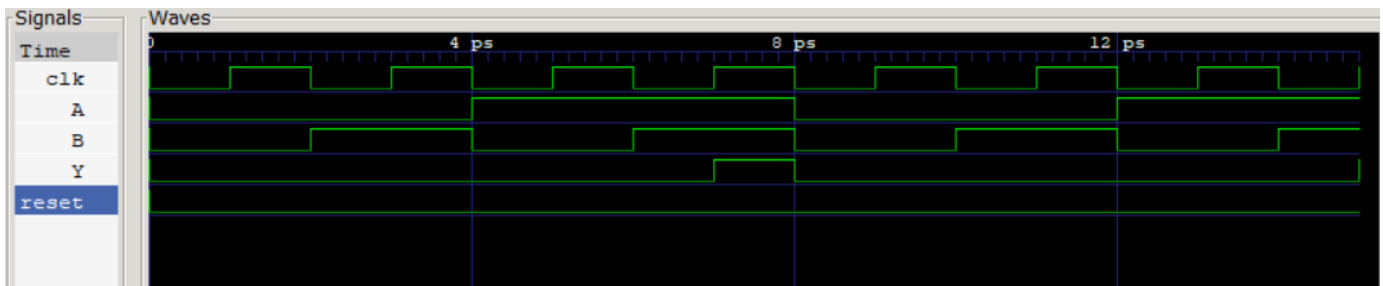

```
//Diego A. Méndez
//Ejercicio 3

//FlipFlop del ejercicio 1
module fFD(input clk, reset, input D, output reg Q);

    always @(posedge clk, posedge reset) begin
        //Hacemos que el reset haga Q = 0
        if (reset) begin
            Q <= 0;
        end
        //Hacemos que Q se vuelva D
        else
            Q <= D;
        end
    end
endmodule

//Modulo basado en el ejercicio 1
module FSM(input wire A, clk, reset, output wire[2:0] Y);
    wire Sf2, Sf1, Sf0;
    wire S2, S1, S0, nS0, nS1, nS2;

    //negacion de las compuertas
    not(nS2, S2);
    not(nS1, S1);
    not(nS0, S0);
    not(nA, A);
```

```
//negacion de las compuertas
    not(nS2, S2);
    not(nS1, S1);
    not(nS0, S0);
    not(nA, A);

    //asignacion de las ecuaciones de estado proximo
    assign Sf2 = S2 & S0 + A & S1 & nS0 + nA & nS1 & nS0;
    assign Sf1 = S1 & nS0 + nA & S2 & S0 + A & nS2 & S0;
    assign Sf0 = A & S2 & S1 + nA & nS2 & S1 + nA & S2 & nS1 + A & nS2 & nS1;

    //conexion de los flip flops
    fFD U3(clk, reset, Sf2, S2);
    fFD U1(clk, reset, Sf1, S1);
    fFD U2(clk, reset, Sf0, S0);

    assign Y[0]=S1;
    assign Y[1]=S1;
    assign Y[2]=S2;
endmodule
```

```
//Diego A. Méndez
//TestBench Ejercicio3

module testbench();

    reg clk, reset;
    reg A;
    wire[2:0] Y;

    //Iniciamos el clock
    always
    begin
        clk <= 1 ; #1 clk<=0; #1;

    end

    //Llamamos al modelo FSM
    FSM U1(A, clk, reset, Y);

    initial begin //iniciamos el display
        $display(" ");
        $display(" ");
        $display(" ");
        $display("CLK | RST | A | Y");
        $display("-----");
        $monitor("%b | %b | %b | %b",clk ,reset, A, Y);

        A=1; reset=1;
        #2 A=1; reset=0;
```

```
    end

    //Llamamos al modelo FSM
    FSM U1(A, clk, reset, Y);

    initial begin //iniciamos el display
        $display(" ");
        $display(" ");
        $display(" ");
        $display("CLK | RST | A | Y");
        $display("-----");
        $monitor("%b | %b | %b | %b",clk ,reset, A, Y);

        A=1; reset=1;
        #2 A=1; reset=0;
        #2 A=1;
        #2 A=1;
        #2 A=1;
        #2 A=1;
        #2 A=1;
        #2 A=0;
        #2 A=0;
        #2A=0;
        #2A=0;
```