

Tabla 1 Mux8 a 1	Tabla 1 Mux4 a 1	Tabla 1 Mux2 a 1	Tabla 2 Mux8 a 1	Tabla 2 Mux4 a 1	Tabla 1 Mux2 a 1
ABC   Y	ABC   Y	ABC   Y	ABC   Y	ABC   Y	ABC   Y
-----	-----	-----	-----	-----	-----
VCD info: d					
000   0	000   0	000   0	000   1	000   1	000   1
001   1	001   1	001   1	001   0	001   0	001   0
010   1	010   1	010   1	010   0	010   0	010   0
011   0	011   0	011   0	011   0	011   0	011   0
100   1	100   1	100   1	100   0	100   0	100   0
101   0	101   0	101   0	101   1	101   1	101   1
110   0	110   0	110   0	110   1	110   1	110   1
111   1	111   1	111   1	111   0	111   0	111   0

```
//Diego A. Méndez
//19673
//Ejercicio 04

module mux2_1(input wire inA, inB, inS, output wire Y);

    assign Y=inS?inB:inA;

endmodule

module mux4_1(input wire inA, inB, inC, inD, input wire[1:0] inS, output wire Y);
//Creacion de un mux 4 a 1 basado
    wire Y1, Y2;
    mux2_1 U1(inA, inB, inS[0], Y1);
    mux2_1 U2(inC, inD, inS[0], Y2);
    mux2_1 U3(Y1, Y2, inS[1], Y);

endmodule

module mux8_1(input wire inA, inB, inC, inD, inE, inF, inG, inH, input wire[2:0] inS, output wire Y);
//Creacion de un mux 8 a 1 basado
    wire Y1, Y2;
    mux4_1 U1(inA, inB, inC, inD, inS[1:0], Y1);
    mux4_1 U2(inE, inF, inG, inH, inS[1:0], Y2);
    mux2_1 U3(Y1, Y2, inS[2], Y);
```

```

module tabla1mux8(input wire[2:0] inS, output wire Y);
//modulo para mux 8 tabla 1

//registrar cables
wire inA1, inB1, inC1, inD1, inE1, inF1, inG1, inH1;

//asignar valores
assign inA1=0; assign inB1=1; assign inC1=1; assign inD1=0;
assign inE1=1; assign inF1=0; assign inG1=0; assign inH1=1;

mux8_1 U1(inA1, inB1, inC1, inD1, inE1, inF1, inG1, inH1, inS, Y);
endmodule

module tabla1mux4(input wire inC, input wire[1:0] inS, output wire Y);
//aplicando la primera tabla con un mux4a1 y compuertas
wire NC;

not N1(NC,inC);
// la compuerta not nos sirve para trabajar unicamente con una entrada C y el mux 4
mux4_1 U1(inC,NC,NC,inC,inS, Y);
endmodule

```

```

module tabla1mux2(input wire inS, inB, inC, output wire Y);
//aplicacion de mux2 en tabla1
    wire Y1, Y2;

    assign Y1= inB ^ inC ;
    assign Y2= inB ~^ inC;

    mux2_1 U1(Y1, Y2, inS, Y);

endmodule

//Tabla2

module tabla2mux8(input wire[2:0] inS, output wire Y);
//modulo para mux 8 tabla 2

//registrar cables
    wire inA1, inB1, inC1, inD1, inE1, inF1, inG1, inH1;

//asignar valores
    assign inA1=1; assign inB1=0; assign inC1=0; assign inD1=0;
    assign inE1=0; assign inF1=1; assign inG1=1; assign inH1=0;

    mux8_1 U1(inA1, inB1, inC1, inD1, inE1, inF1, inG1, inH1, inS, Y);
endmodule

```

```

module tabla2mux4(input wire inC, input wire[1:0] inS, output wire Y);
    //aplicando la segunda tabla con un mux4a1 y compuertas
    wire NC, P;
    assign P=0;
    not N1(NC,inC);
    // la compuerta not nos sirve para trabajar unicamente con una entrada C y el mux 4
    mux4_1 U1(NC,P,inC,NC,inS, Y);
endmodule


module tabla2mux2(input wire inS, inB, inC, output wire Y);
    //aplicacion de mux2 en tabla1
    wire Y1, Y2;

    assign Y1= inB ~| inC ;
    assign Y2= inB ^ inC;

    mux2_1 U1(Y1, Y2, inS, Y);

endmodule

```

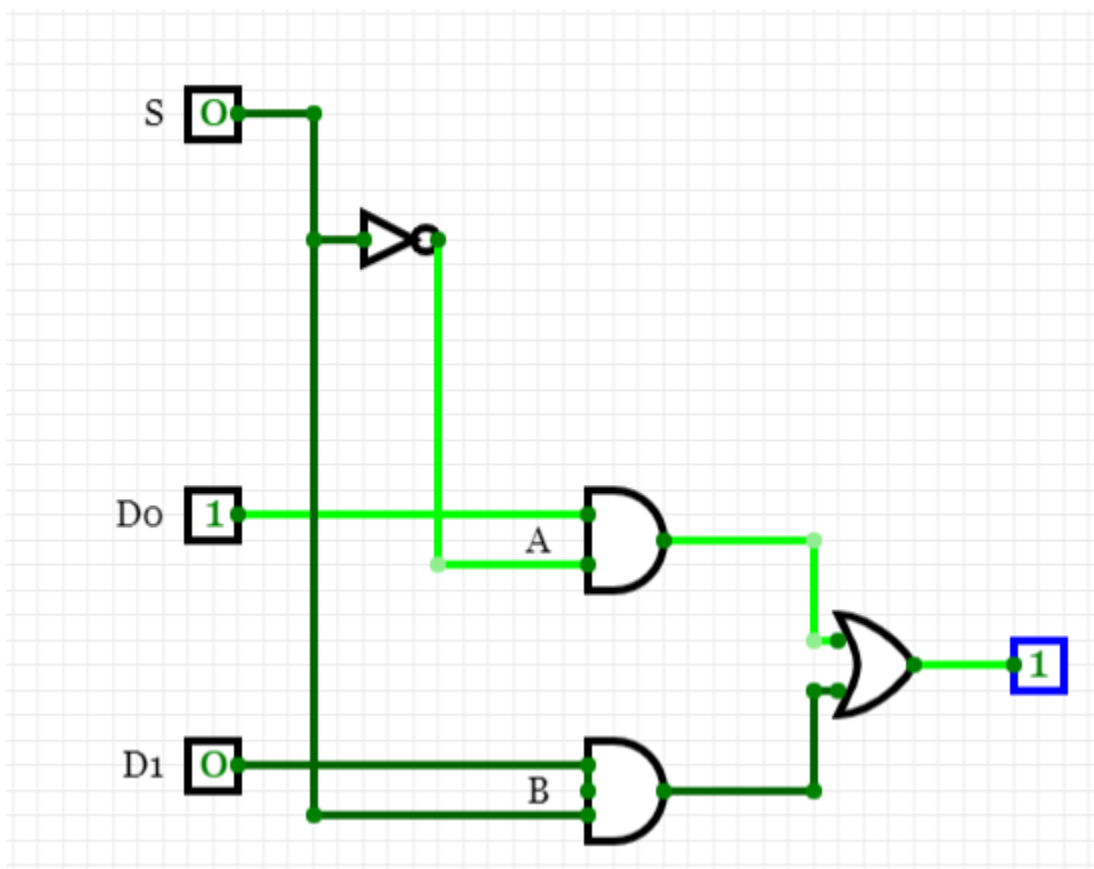

 
 


Tabla 01



 
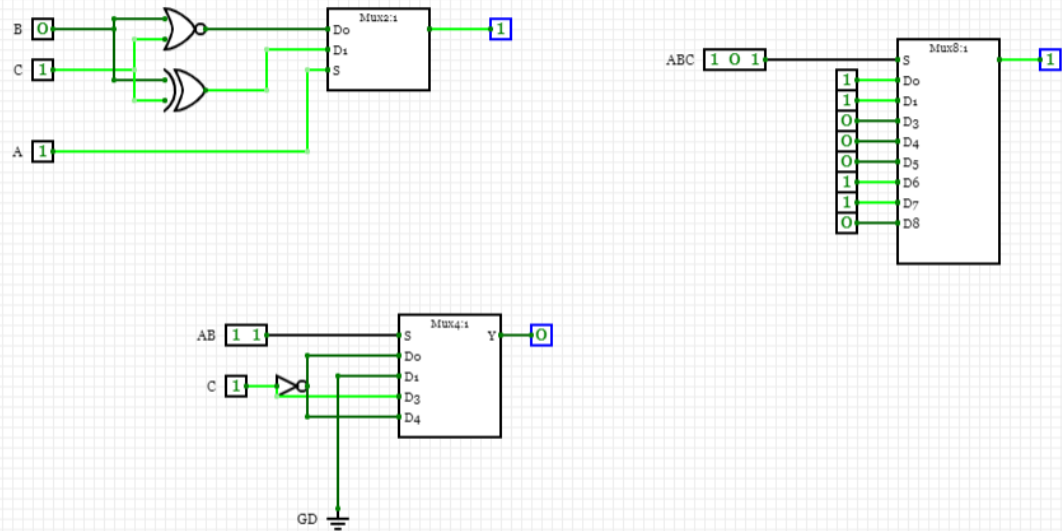


Tabla 02

 

Ejercicio 03

 

```
//Diego A. Méndez
//19673
//Testbench

module testbench();
// registrar entradas

    reg inC2;
    reg inB3, inC3;
    reg inC5;
    reg inB6, inC6;

    reg[2:0] inS1, inS4;
    reg[1:0] inS2, inS5;
    reg inS3, inS6;
    wire Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6;

    //Llamando a los modulos
        tabla1mux8 U1(inS1, Y1);
        tabla1mux4 U2(inC2, inS2, Y2);
        tabla1mux2 U3(inS3, inB3, inC3 ,Y3);
        tabla2mux8 U4(inS4, Y4);
        tabla2mux4 U5(inC5, inS5, Y5);
        tabla2mux2 U6(inS6, inB6, inC6, Y6);
```



```
initial begin //iniciamos el mux8_1
    $display(" ");
    $display(" Tabla 1 ");
    $display("Mux8 a 1");
    $display("ABC | Y");
    $display("-----");
    $monitor("%b | %b",inS1 ,Y1);

        inS1=000;
    #1 inS1=001;
    #1 inS1=010;
    #1 inS1=011;
    #1 inS1=100;
    #1 inS1=101;
    #1 inS1=110;
    #1 inS1=111;
end
```

```
initial begin //iniciamos el mux8_1
#8
    $display(" ");
    $display(" Tabla 1 ");
    $display("Mux4 a 1");
    $display("ABC | Y");
    $display("-----");
    $monitor("%b%b | %b",inS2, inC2 ,Y2);
        inS2=00; inC2=0;
    #1 inS2=00; inC2=1;
    #1 inS2=01; inC2=0;
    #1 inS2=01; inC2=1;
    #1 inS2=10; inC2=0;
    #1 inS2=10; inC2=1;
    #1 inS2=11; inC2=0;
    #1 inS2=11; inC2=1;
end
```

```
initial begin //iniciamos el mux8_1
#16
    $display(" ");
    $display(" Tabla 1 ");
    $display("Mux2 a 1");
    $display("ABC | Y");
    $display("-----");
    $monitor("%b%b%b | %b",inS3, inB3, inC3 ,Y3);
        inS3=0; inB3=0; inC3=0;
    #1 inS3=0; inB3=0; inC3=1;
    #1 inS3=0; inB3=1; inC3=0;
    #1 inS3=0; inB3=1; inC3=1;
    #1 inS3=1; inB3=0; inC3=0;
    #1 inS3=1; inB3=0; inC3=1;
    #1 inS3=1; inB3=1; inC3=0;
    #1 inS3=1; inB3=1; inC3=1;
end
```

```
initial begin //iniciamos el mux8_1
#25
    $display(" ");
    $display(" Tabla 2 ");
    $display("Mux8 a 1");
    $display("ABC | Y");
    $display("-----");
    $monitor("%b | %b",inS4 ,Y4);

        inS4=000;
    #1 inS4=001;
    #1 inS4=010;
    #1 inS4=011;
    #1 inS4=100;
    #1 inS4=101;
    #1 inS4=110;
    #1 inS4=111;
end
```

```

initial begin //iniciamos el mux8_1
#33
    $display(" ");
    $display(" Tabla 2 ");
    $display("Mux4 a 1");
    $display("ABC | Y");
    $display("-----");
    $monitor("%b%b | %b",inS5, inC5 ,Y5);
        inS5=00; inC5=0;
    #1 inS5=00; inC5=1;
    #1 inS5=01; inC5=0;
    #1 inS5=01; inC5=1;
    #1 inS5=10; inC5=0;
    #1 inS5=10; inC5=1;
    #1 inS5=11; inC5=0;
    #1 inS5=11; inC5=1;
end

```

```
initial begin //iniciamos el mux8_1
#41
    $display(" ");
    $display(" Tabla 1 ");
    $display("Mux2 a 1");
    $display("ABC | Y");
    $display("-----");
    $monitor("%b%b%b | %b",inS6, inB6, inC6 ,Y6);
        inS6=0; inB6=0; inC6=0;
    #1 inS6=0; inB6=0; inC6=1;
    #1 inS6=0; inB6=1; inC6=0;
    #1 inS6=0; inB6=1; inC6=1;
    #1 inS6=1; inB6=0; inC6=0;
    #1 inS6=1; inB6=0; inC6=1;
    #1 inS6=1; inB6=1; inC6=0;
    #1 inS6=1; inB6=1; inC6=1;
end
```

```
initial
```

```
#49 $finish;
```

```
initial begin
```

```
    $dumpfile("Ejercicio4_tb.vcd");
```

```
    $dumpvars(0,testbench);
```

```
end
```

```
endmodule
```